

**Arkusze zawiera informacje prawnie  
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2019



Nazwa kwalifikacji: **Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych**

Oznaczenie kwalifikacji: **E.07**

Wersja arkusza: **SG**

**E.07-SG-20.06**

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

## **EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE**

**Rok 2020**

**CZĘŚĆ PISEMNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2012**

### **Instrukcja dla zdającego**

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 21 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
  - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
  - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
  - wpisz swój numer PESEL\*,
  - wpisz swoją datę urodzenia,
  - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krerek w KARCIE ODPOWIEDZI:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

|                                     |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | B | C | D |
|-------------------------------------|---|---|---|

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

|                                     |   |   |                                     |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | B | C | <input checked="" type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

**Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.**

***Powodzenia!***

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

### Zadanie 1.

Do jakiej grupy urządzeń elektrycznych zalicza się przekładnik prądowy pracujący w układzie zasilania hali przemysłowej?

- A. Sterujących.
- B. Pomiarowych.
- C. Regulacyjnych.
- D. Zabezpieczających.

### Zadanie 2.

Który z wymienionych typów silników elektrycznych jest silnikiem prądu stałego?

- A. Klatkowy.
- B. Repulsyjny.
- C. Pierścieniowy.
- D. Obcowzbudny.

### Zadanie 3.

Którą klasę ochronności od porażen prądem elektrycznym ma urządzenie posiadające wzmocnioną izolację?

- A. 0
- B. I
- C. II
- D. III

### Zadanie 4.

Jaką wartość ma prąd znamionowy członu nadprądowego w wyłączniku, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku?

- A. 0,03 A
- B. 16 A
- C. 25 A
- D. 6000 A



### Zadanie 5.

Symbol S3 40% umieszczony na tabliczce znamionowej silnika o mocy znamionowej 7,5 kW oznacza, że ten silnik przeznaczony jest do pracy przerywanej przy obciążeniu wynoszącym

- A. 3 kW w czasie 4 minut, po którym następuje czas postoju wynoszący 6 minut.
- B. 3 kW w czasie 6 minut, po którym następuje czas postoju wynoszący 4 minuty.
- C. 7,5 kW w czasie 4 minut, po którym następuje czas postoju wynoszący 6 minut.
- D. 7,5 kW w czasie 6 minut, po którym następuje czas postoju wynoszący 4 minuty.

### Zadanie 6.

Na podstawie przedstawionej na rysunku tabliczki znamionowej silnika trójfazowego określ wartość jego prądu znamionowego przy połączeniu uzwojeń silnika w trójkąt.

- A. 55 A
- B. 57 A
- C. 93,5 A
- D. 98,5 A

|                     |         |         |        |        |       |      |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| Code                | 1276131 | N°      | 123456 | 10/12  | 440   | kg   |
| 3 ~Mot              | E7AZ    | 250M-4T |        |        | IM B3 |      |
| Ta 40 °C            | IC      | 411     | Cl. F  | Rise B | IP 55 |      |
| Hz                  | kW      | V       |        | A      | cosφ  | rpm  |
| 50                  | 55      | D 400   |        | 98.5   | 0.86  | 1480 |
| 50                  | 55      | Y 690   |        | 57     | 0.86  | 1480 |
| IE2-93.5% 3PTC T150 |         |         |        |        |       |      |

### Zadanie 7.

Która z podanych wielkości **nie jest** parametrem elementu układu zasilania silnika trójfazowego przedstawionego na rysunku?

- A. Napięcie sterujące.
- B. Kategoria użytkowania.
- C. Znamionowy prąd różnicowy.
- D. Znamionowa częstotliwość łączy.



### Zadanie 8.

Który typ charakterystyki posiada wyłącznik instalacyjny nadprądowy, dla którego wyłączenie prądu zwarciovego następuje przy 5÷10 krotności prądu znamionowego?

- A. Typ B
- B. Typ C
- C. Typ D
- D. Typ S

### Zadanie 9.

Który z wymienionych typów czujników przedstawiono na rysunku?

- A. Ruchu.
- B. Kąta obrotu.
- C. Kolejności faz.
- D. Częstotliwości.



### Zadanie 10.

Który z wymienionych materiałów stosuje się do wykonania uzwojenia wirnika w silniku indukcyjnym klatkowym?

- A. Stal.
- B. Nikiel.
- C. Żeliwo.
- D. Aluminium.

### Zadanie 11.


Który z wymienionych elementów stosowany w układach zasilania i sterowania silnika trójfazowego przedstawiono na rysunku?

- A. Wyłącznik silnikowy.
- B. Przekątnik podnapięciowy.
- C. Rozłącznik bezpiecznikowy.
- D. Stycznik elektromagnetyczny.





### Zadanie 13.

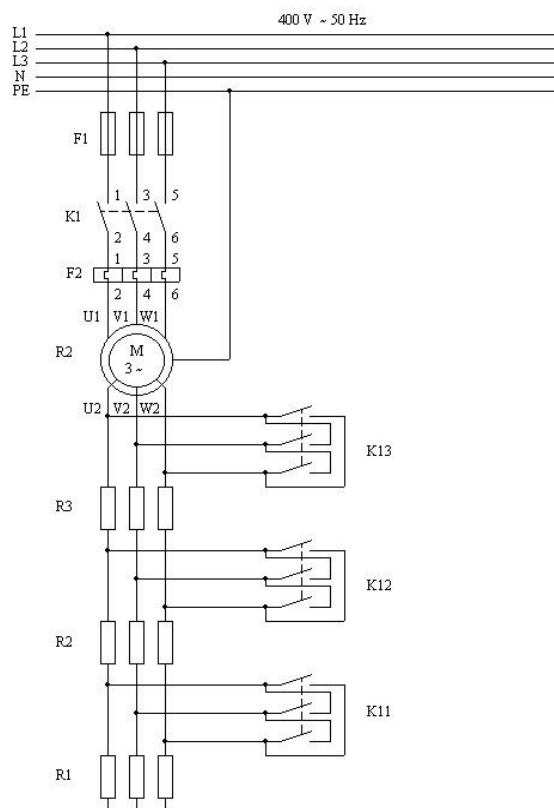

Na rysunku przedstawiono schemat układu zasilania silnika

- A. szeregowego prądu przemiennego do pracy nawrotnej.
- B. obcowzbudnego prądu stałego z rozruchem rezystancyjnym.
- C. asynchronicznego pierścieniowego z regulacją prędkości obrotowej.
- D. synchronicznego jawnobiegunowego z rozrusznikiem gwiazda-trójkąt.

### Zadanie 14.

Które oznaczenie opisuje przewód przedstawiony na rysunku?

- A. OWY 3×2,5 mm<sup>2</sup>
- B. SMYp 3×2,5 mm<sup>2</sup>
- C. YAKY 3×2,5 mm<sup>2</sup>
- D. YDYżo 3×2,5 mm<sup>2</sup>



### Zadanie 15.

Jaki typ przewodu przedstawiono na rysunku?

- A. Oponowy.
- B. Uzbrojony.
- C. Samonośny.
- D. Płaszczowy.



### Zadanie 16.

Przed skutkami których zakłóceń zabezpiecza wkładka topikowa typu gL?

- A. Przeciążeń w silnikach.
- B. Zwarć i przeciążeń w przewodach.
- C. Zwarć i przeciążeń w transformatorach.
- D. Zwarć w przekształtnikach energoelektronicznych.

### Zadanie 17.


Którą z wymienionych funkcji pełni komutator w silniku prądu stałego?

- A. Reguluje moment obrotowy.
- B. Stabilizuje prędkość obrotową.
- C. Ogranicza prąd w uzwojeniu wirnika.
- D. Zmienia kierunek przepływu prądu w uzwojeniu wirnika.

### Zadanie 18.

Jaką rolę w zasilaczu przemysłowym, którego schemat przedstawiono na rysunku spełnia element oznaczony symbolem PD?

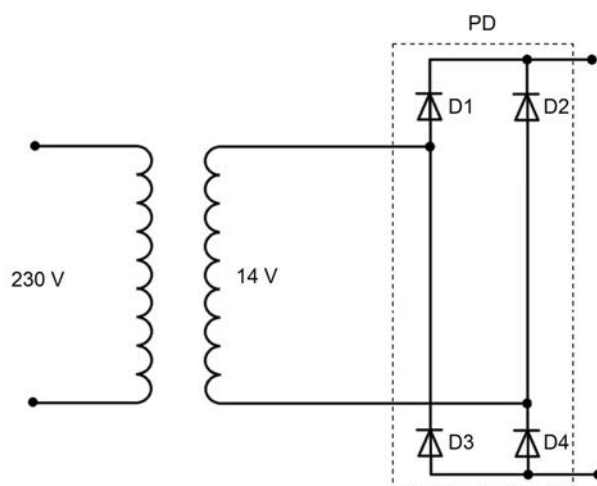- A. Stabilizuje napięcie.
- B. Reguluje wartość prądu.
- C. Zmienia napięcie stałe na przemienne.
- D. Zmienia napięcie przemienne na stałe.






### Zadanie 19.



Jaką rolę w przekaźniku termobimetalowym przedstawionym na rysunku spełnia element oznaczony strzałką?

- A. Umożliwia regulację prądu zadziałania przekaźnika.
- B. Odblokowuje styki przekaźnika z pozycji wymuszonej.
- C. Umożliwia testowe sprawdzenie działania przekaźnika.
- D. Zmienia pozycję styków pomocniczych rozwiernych na zwierne.

### Zadanie 20.

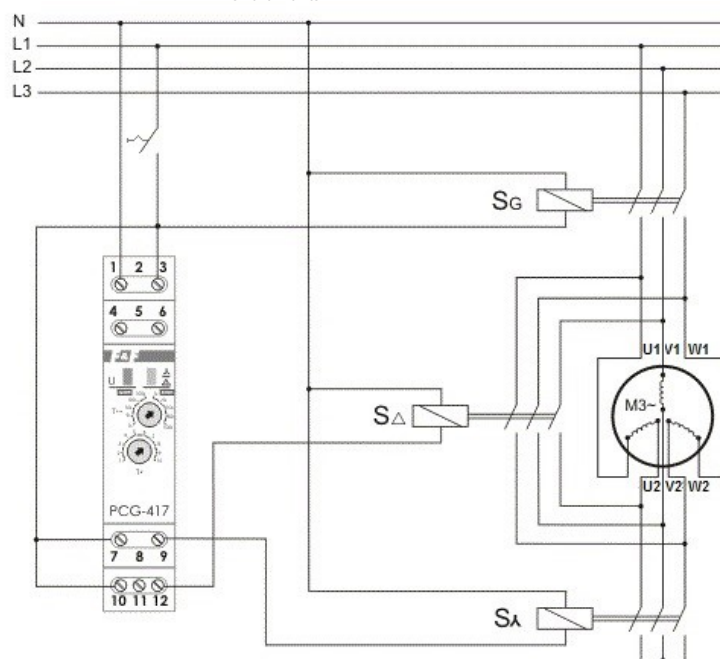


Przedstawiony na schemacie przekaźnik realizuje przełączenie uzwojeń silnika z połączenia w gwiazdę w połączenie w trójkąt po

- A. zwarcu zestyków 10-12 oraz 7-9
- B. rozwarciu zestyków 11-12 oraz 8-9
- C. rozwarciu zestyku 7-9 oraz zwarcu zestyku 10-12
- D. rozwarciu zestyku 10-12 oraz zwarcu zestyku 7-9



### Zadanie 21.

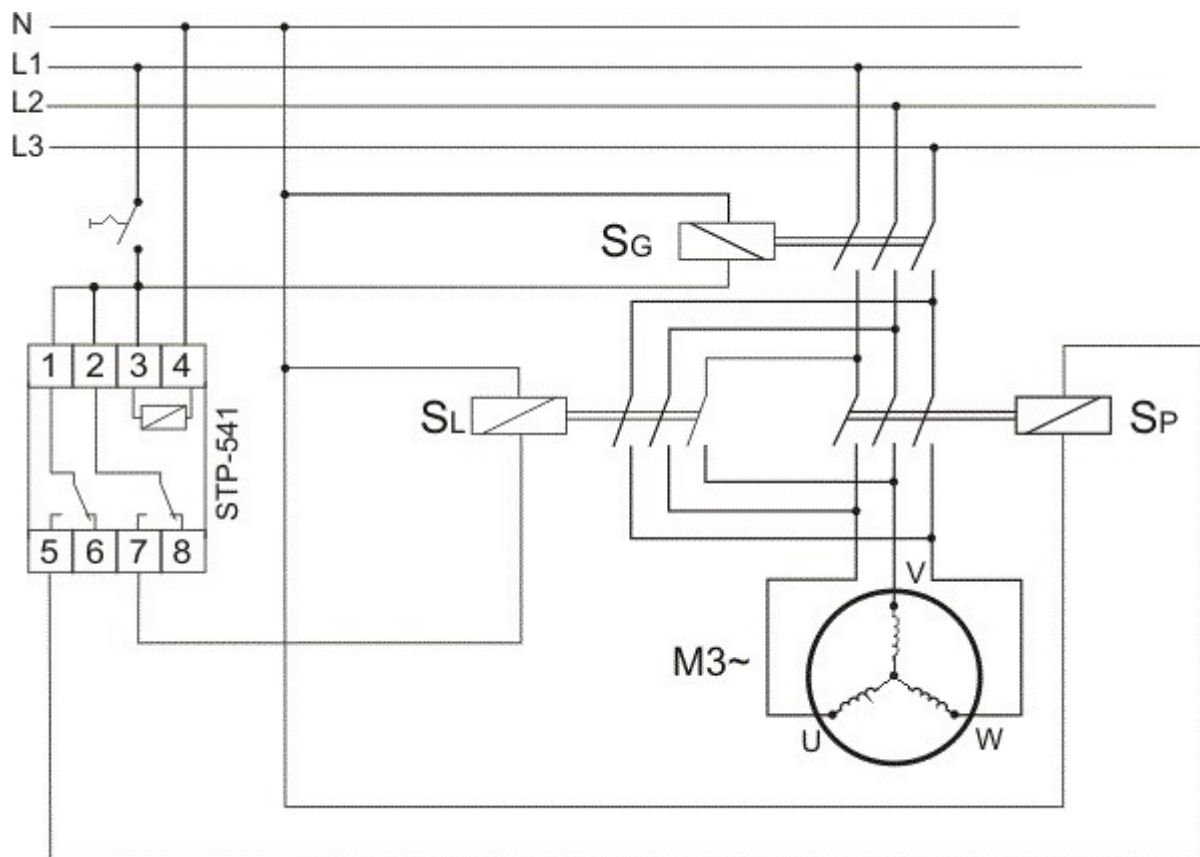

Jaką funkcję spełnia układ pracy silnika trójfazowego, którego schemat przedstawiono na rysunku?

- A. Sterowania pracą silnika z dwóch miejsc.
- B. Zmiany kierunku wirowania wału silnika.
- C. Regulacji prędkości przez zmianę liczby par biegunów.
- D. Rozruchu z zastosowaniem przełącznika gwiazda-trójkąt.

### Zadanie 22.



Które narzędzie przedstawiono na rysunku?

- A. Szczypce czołowe do obcinania przewodów.
- B. Kleszcze do zaprasowywania końcówek izolowanych.
- C. Przyrząd do ściągania izolacji z końcówek przewodów.
- D. Szczypce do zaginania oczek na końcówkach przewodów.

### Zadanie 23.

Które z narzędzi przedstawionych na rysunkach jest stosowane do zaciskania końcówek tulejkowych na przewodach?




A.



B.




C.

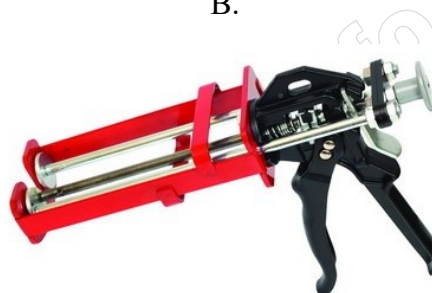


D.
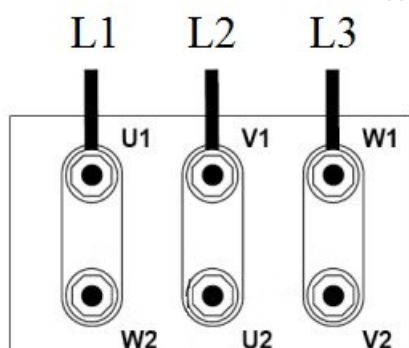
### Zadanie 24.


Wskaż sposób połączenia zasilania i skojarzenia uzwojeń na tabliczce zaciskowej silnika trójfazowego połączanego w trójkąt przy lewym kierunku wirowania wału.




A.

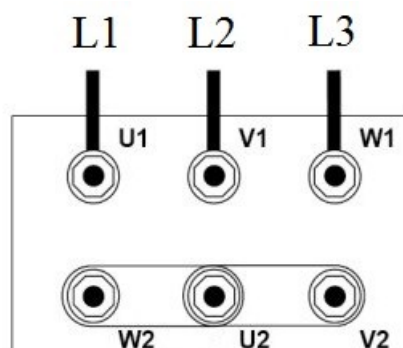

B.

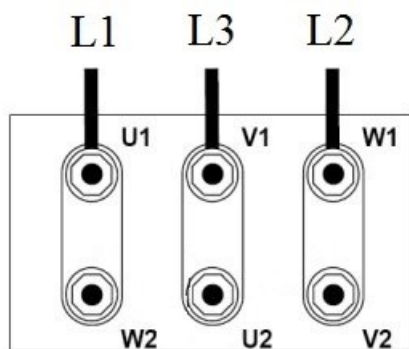

C.

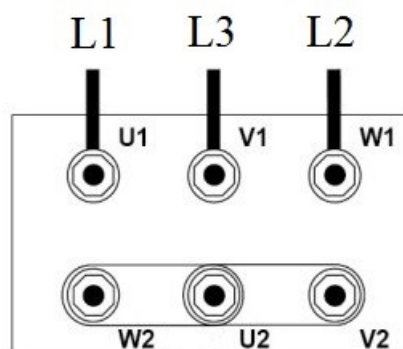


D.

### Zadanie 25.

W czasie montażu układu zasilania silnika trójfazowego pracującego w sieci TT korpus silnika należy połączyć z

- A. uziomem ochronnym.
- B. przewodem neutralnym sieci.
- C. przewodem ochronno-neutralnym sieci.
- D. punktem neutralnym transformatora bezpieczeństwa.


### Zadanie 26.

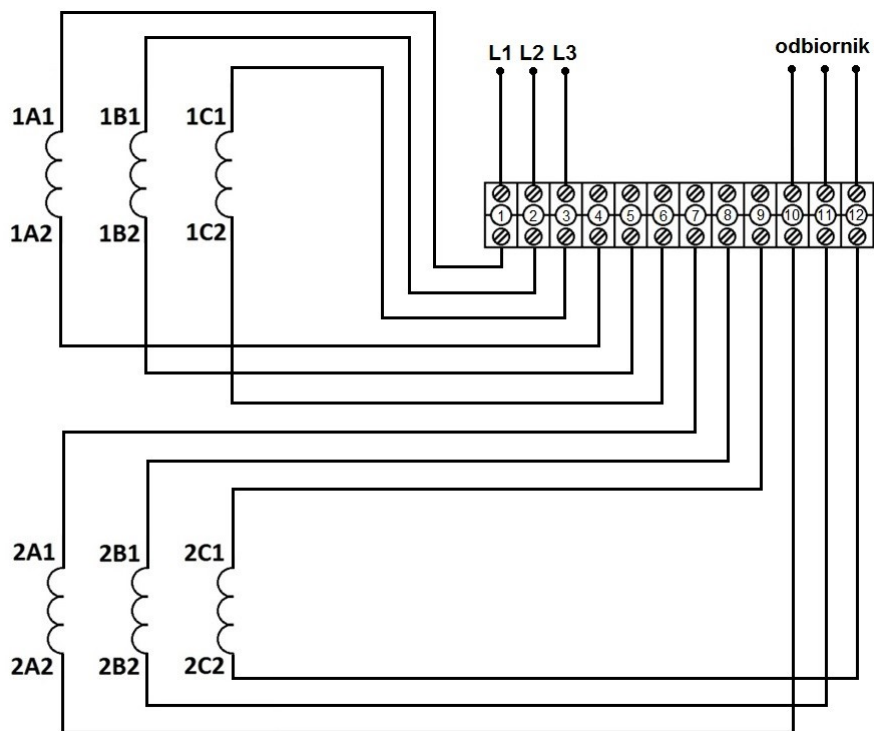

Które zaciski listwy zaciskowej transformatora trójfazowego obniżającego napięcie należy połączyć, aby uzyskać połączenie uzwojenia górnego napięcia w gwiazdę, a uzwojenia dolnego napięcia w trójkąt?

- A. 4-5-6 oraz 7-8-9
- B. 2-4, 3-5, 1-6 oraz 7-8-9
- C. 4-5-6 oraz 8-10, 9-11, 7-12
- D. 2-4, 3-5, 1-6 oraz 8-10, 9-11, 7-12


## Zadanie 27.

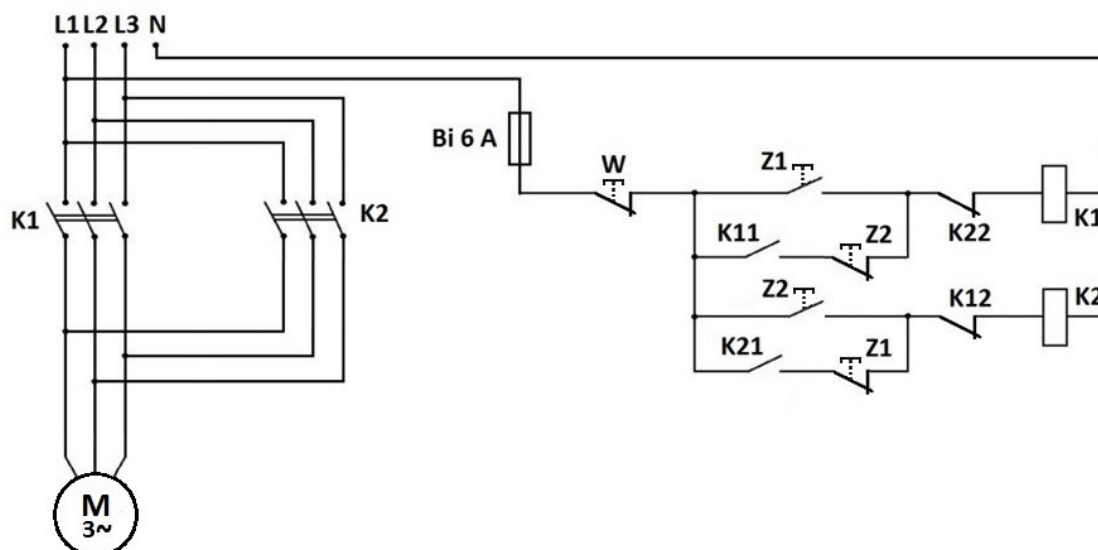

W czasie sprawdzania poprawności montażu układu zasilania i sterowania silnika trójfazowego, którego schemat przedstawiono na rysunku, włączono napięcie zasilające i naciśnięto przycisk Z1. Po naciśnięciu przycisku Z2 nastąpi

- A. natychmiastowe zatrzymanie silnika.
- B. bezprzerwowa zmiana kierunku wirowania wału.
- C. dwukrotne zwiększenie ustalonej prędkości obrotowej.
- D. dwukrotne zmniejszenie ustalonej prędkości obrotowej.

## Zadanie 28.

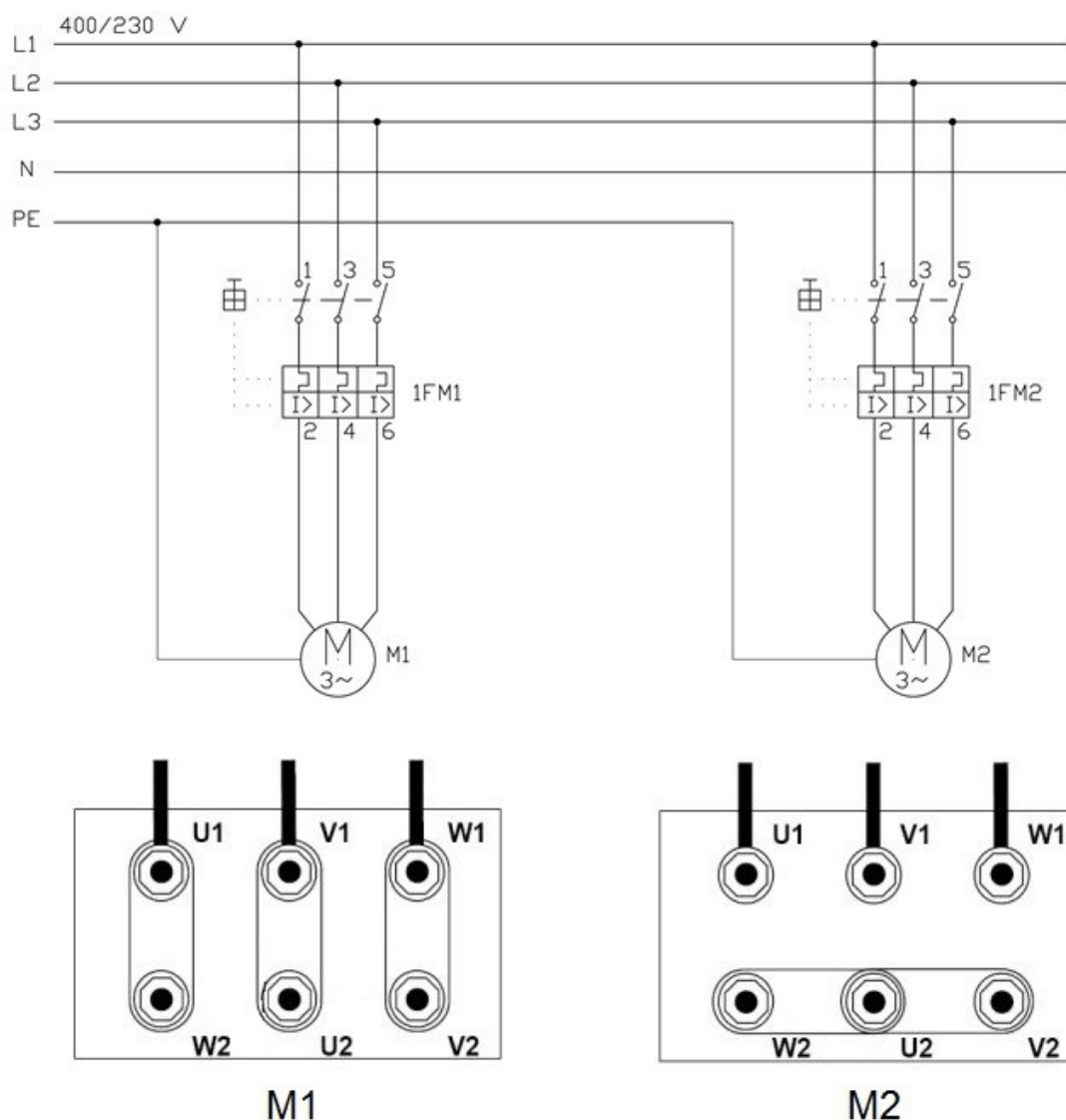

Na rysunku przedstawiono schemat ideowy połączeń dwóch silników trójfazowych wraz z wykonanymi połączeniami na ich tabliczkach zaciskowych. Oceń poprawność montażu układów zasilania na tabliczkach zaciskowych obu silników wiedząc, że silnik M1 ma być połączony w gwiazdę, a silnik M2 w trójkąt.

- A. W obu silnikach montaż został wykonany poprawnie.
- B. W obu silnikach montaż został wykonany niepoprawnie.
- C. W silniku M1 montaż został wykonany niepoprawnie, a w silniku M2 poprawnie.
- D. W silniku M1 montaż został wykonany poprawnie, a w silniku M2 niepoprawnie.

### Zadanie 29.

Który parametr silnika trójfazowego można zmierzyć przedstawionym na rysunku przyrządem pomiarowym?

- A. Prąd roboczy.
- B. Moment obrotowy.
- C. Prędkość obrotową.
- D. Rezystancję izolacji.





### Zadanie 30.

Który z przedstawionych przyrządów pomiarowych należy zastosować do pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń w silniku trójfazowym?



A.



B.



C.



D.



### Zadanie 31.

Którą część zamienną układu sterowania przedstawiono na rysunku?

- A. Przycisk bistabilny.
- B. Przekątnik termiczny.
- C. Moduł zestyków pomocniczych.
- D. Wyzwalacz elektromagnetyczny.




### Zadanie 32.

Który element zamienny przedstawiono na rysunku?

- A. Człon nadprądowy wyłącznika silnikowego.
- B. Mechanizm zegarowy przekaźnika czasowego.
- C. Moduł warystorowy ochronnika przeciwprzepięciowego.
- D. Przekładnik Ferrantiego wyłącznika różnicowoprądowego.



### Zadanie 33.

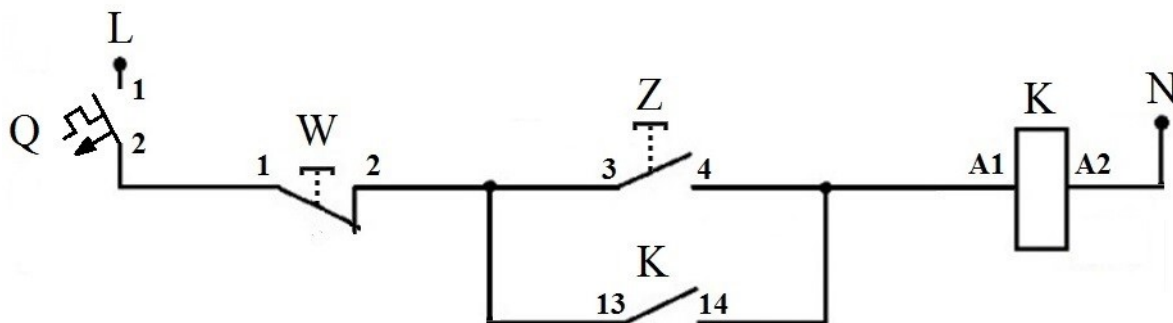

W układzie sterowania silnika trójfazowego, którego schemat przedstawiono na rysunku, po wykonanym montażu włączono zabezpieczenie Q i nastąpiło natychmiastowe włączanie i wyłączanie stycznika z dużą częstotliwością. Jaka jest usterka w tym układzie?

- A. Przerwa w przycisku rozwiernym.
- B. Przerwa w przewodzie neutralnym.
- C. Zwarcie międzyzwojowe w cewce stycznika.
- D. Zamiana zestyku pomocniczego zwiernego na rozwierny.

### Zadanie 34.

W układzie zasilania silnika trójfazowego w czasie wykonywania przeglądu należy zmierzyć rezystancję izolacji przewodu zasilającego YDY  $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$ . Przed przystąpieniem do pomiaru należy wyłączyć napięcie zasilające oraz

- A. uziemić korpus silnika.
- B. włączyć łącznik włączający silnik.
- C. odłączyć przewód ochronny od korpusu silnika.
- D. odłączyć żyły robocze przewodu od zacisków silnika.

### Zadanie 35.


Przed przystąpieniem do demontażu silnika od maszyny roboczej należy obowiązkowo wyłączyć napięcie zasilające oraz zabezpieczyć obwód przed niepożądanym włączeniem, a następnie

- A. sprawdzić brak napięcia w obwodzie.
- B. zmierzyć rezystancję przewodu ochronnego.
- C. sprawdzić nastawy zabezpieczeń nadprądowych.
- D. uziemić korpus maszyny przy pomocy przenośnego uziemiacza.

### Zadanie 36.

W celu sprawdzenia parametrów transformatora jednofazowego obniżającego napięcie o przekładni równej 16, zmontowano układ pomiarowy przedstawiony na rysunku i po stronie pierwotnej uzyskano wyniki pomiarów:  $U_1 = 225 \text{ V}$ ,  $I = 0,1 \text{ A}$ . Jaki zakres pomiarowy miernika analogowego pozwoli na dokonanie pomiaru napięcia po stronie wtórnej transformatora z największą dokładnością?

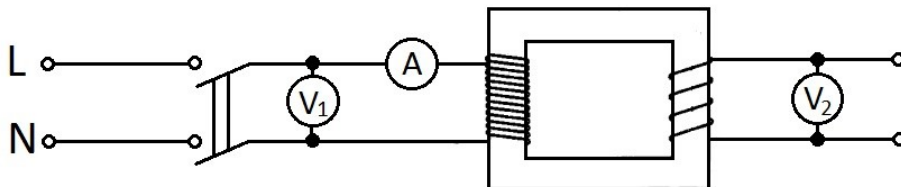- A. AC 30 V
- B. DC 30 V
- C. AC 300 V
- D. DC 300 V



### Zadanie 37.

Którego narzędzia spośród przedstawionych na rysunkach należy użyć do demontażu uszkodzonego łożyska z tarczy łożyskowej silnika elektrycznego?



A.



B.



C.



D.


### Zadanie 38.

W układzie sterowania silnika trójfazowego został wymieniony element przedstawiony na rysunku. Które parametry należy wyregulować w tym urządzeniu przed włączeniem napięcia zasilania?

- A. Czas zadziałania i tryb pracy.
- B. Prąd różnicowy i czas zadziałania.
- C. Prąd zadziałania i rodzaj charakterystyki.
- D. Napięcie zasilania i kategorię użytkowania.



### Zadanie 39.

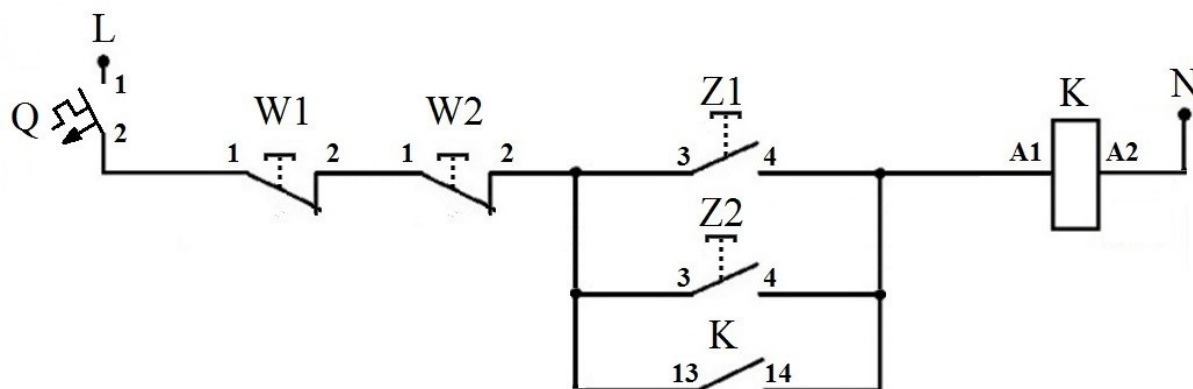

W celu sprawdzenia poprawności montażu układu sterowania silnika, którego schemat przedstawiono na rysunku dokonano sprawdzenia napięcia wskaźnikiem neonowym w poszczególnych punktach obwodu przy włączonym wyłączniku Q. Na podstawie wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli określ błąd występujący w tym układzie.

| Sprawdzenie napięcia w punkcie | Obecność napięcia przy wyłączonym przycisku Z1 | Obecność napięcia przy włączonym przycisku Z1 | Obecność napięcia przy wyłączonym przycisku Z2 | Obecność napięcia przy włączonym przycisku Z2 |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| L                              | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| Q:1                            | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| Q:2                            | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| W1:1                           | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| W1:2                           | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| W2:1                           | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| W2:2                           | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| Z1:3                           | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| Z2:3                           | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| K:13                           | +                                              | +                                             | +                                              | +                                             |
| Z1:4                           | -                                              | +                                             | -                                              | +                                             |
| Z2:4                           | -                                              | +                                             | -                                              | +                                             |
| K:14                           | -                                              | +                                             | -                                              | +                                             |
| K:A1                           | -                                              | +                                             | -                                              | +                                             |
| K:A2                           | -                                              | +                                             | -                                              | +                                             |
| N                              | -                                              | -                                             | -                                              | -                                             |

„+” oznacza obecność napięcia w punkcie  
 „-” oznacza brak napięcia w punkcie

- A. Występuje przerwa na przycisku W2
- B. Przerwany jest przewód na odcinku A2-N
- C. Występuje trwałe zwarcie na przycisku Z1
- D. Zastosowano styk rozwierny w miejscu K:13-14

### **Zadanie 40.**

Przy wykonywaniu oględzin układu pracy silnika trójfazowego pracującego w obrabiarce należy sprawdzić

- A. impedancję pętli zwarcia.
- B. stan osłon części wirujących.
- C. rezystancję izolacji uzwojeń silnika.
- D. czas zadziałania zabezpieczenia zwarcioviego.

www.EgzaminZawodowy.info