

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej**
Oznaczenie arkusza: **E.25-01-17.06**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.25**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 -

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

[illegible]

1	Wszystkie połączenia są zgodne ze schematem						
2	Wyłącznik nadprądowy i regulator temperatury zamocowane na szynie stabilnie						
3	Połączenia wykonane są przewodami LgY 1,5 mm ²						
4	Przy lekkim szarpnięciu przewody podłączone do zacisków wyłącznika nadprądowego i regulatora temperatury nie wypadają						
5	Izolacja przewodu neutralnego jest w kolorze niebieskim						
6	Na wyłączniku silnikowym zdający nastawił wartość prądu równą 1,1 prądu znamionowego silnika						
7	Na regulatorze temperatury zdający nastawił wartość temperatury o 4°C wyższą od aktualnej w pomieszczeniu i histerezę 2°C						

Numer
stanowiska

Rezultat 3. Działanie układu zasilania i sterowania silnikiem wentylatora

1	Łącznik S1 umożliwia ręczne włączenie silnika						
2	Przy otwartych stykach łącznika S1 i załączonym wyłączniku F4 po wzroście temperatury czujnika powyżej wartości zadanej (np. po ogrzaniu go w dłoni) silnik włącza się						
3	Silnik wyłącza się po spadku temperatury o wartość histerezy						
4	Kierunek obrotów silnika jednakowy przy ręcznym i automatycznym sterowaniu						

Przebieg 1. Montaż układu zasilania i sterowania silnikiem wentylatora

Zdający:


1	posługiwał się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem						
2	wszystkie prace monterskie wykonywał przy wyłączonym napięciu zasilającym						
3	utrzymywał porządek na stanowisku w trakcie wykonywania zadania						
4	pozostawił porządek na stanowisku						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

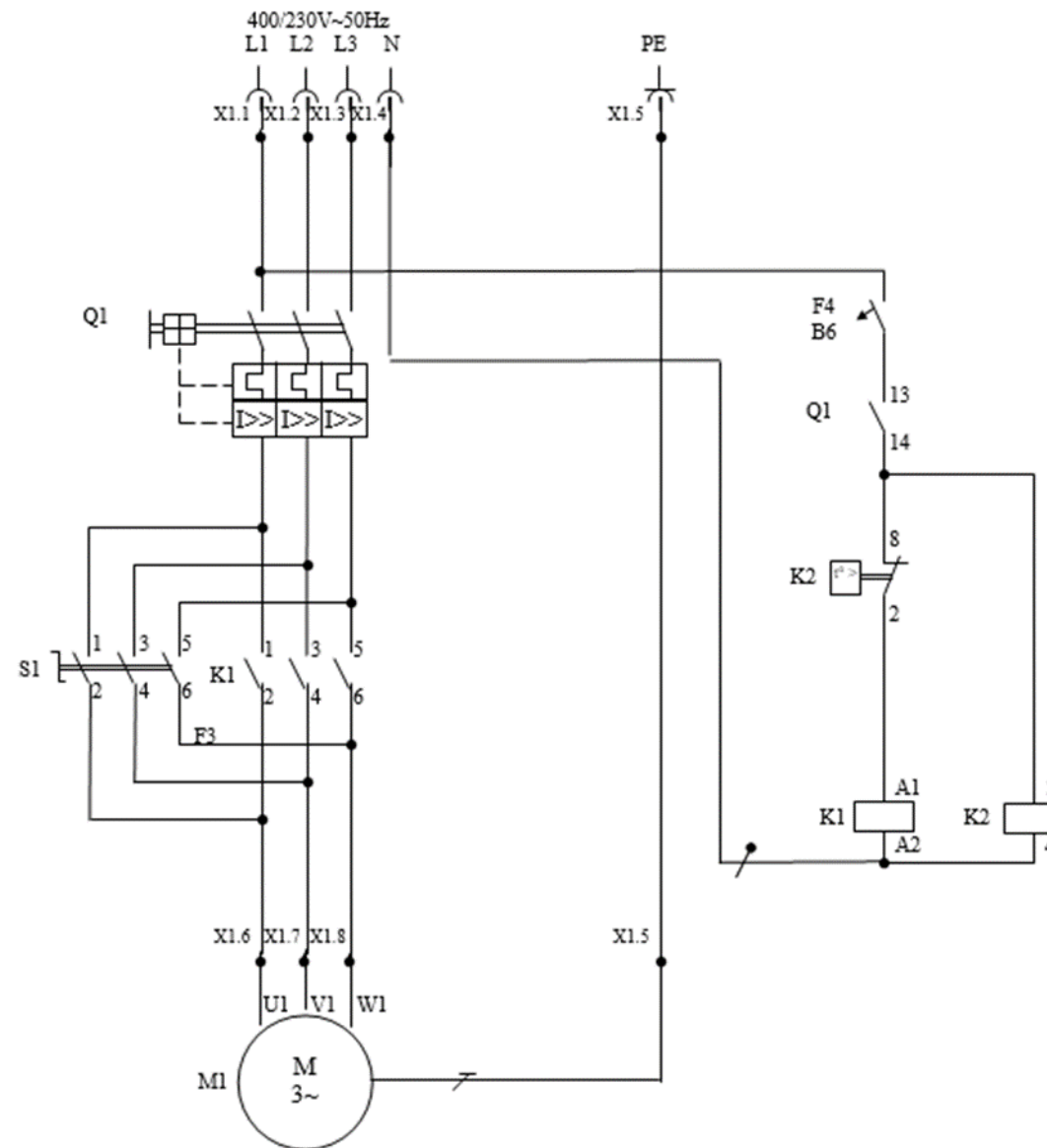

Schemat układu zasilania i sterowania silnikiem wentylatora